

Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板 (BK7231N)

文档版本: 20220113





目录

1	应用场景	2
2	关键器件介绍	3
3	I/O 口及各接口功能定义	4
4	电源带载能力	6
5	原理图及 PCB	7
6	USB 转串口使用说明	10
7	烧录授权接线方式	11
8	上位机查看 WiFi 工作日志的接线方式	12
9	用户串口与上位机通信的接线方式	13
10	芯片的两个 UART 口都做普通 IO 口使用的接线方式	14
11	USB 转串口芯片驱动程序	15
12	注意事项	16



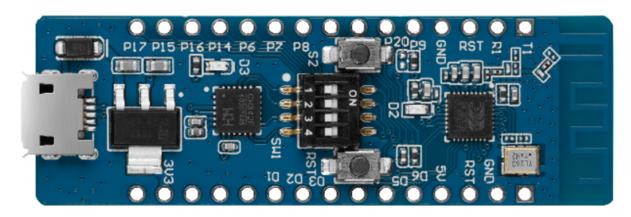涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(BK7231N)是方便开发者快速实现各种智能硬件产品原型的一款开发板。您可通过涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(BK7231N),搭配其他功能电路模组或电路板,实现对应的功能。



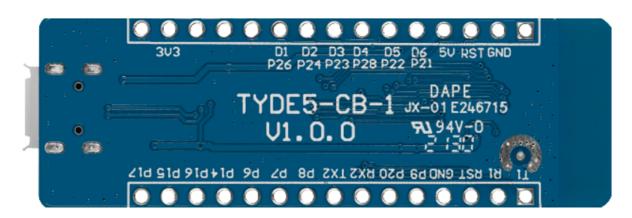



1 应用场景

- 涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(BK7231N) 适用于涂鸦 IoT 免开发方案中,插座、排插、开关、照明类产品原型。
- 利用此开发板,您也可以快速实现各种智能硬件 Demo。
- 针对不同类型开发者,三明治 Wi-Fi SoC 主控板的常见场景如下:
 - 嵌入式工程师可以用来进行嵌入式程序前期开发和调试。
 - App 开发者可以在硬件设备开发前期,用来进行 App 的开发和调试。
 - 创客可以快速实现硬件产品 Demo,并通过手机实现设备控制。
 - IoT 技术爱好者可以了解 Wi-Fi 控制原理,学习智能硬件产品开发。




2 关键器件介绍

涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(BK7231N)采用上海博通开发的高性价比的 Wi-Fi &BLE 双模芯片 BK7231N。开发板包含 Wi-Fi 芯片 BK7231N、按键、LED 指示灯、I/O 接口、电源和 USB 转串口芯片等。有关模组的详情,请参考 BK7231N 芯片规格书。



3 I/O 口及各接口功能定义

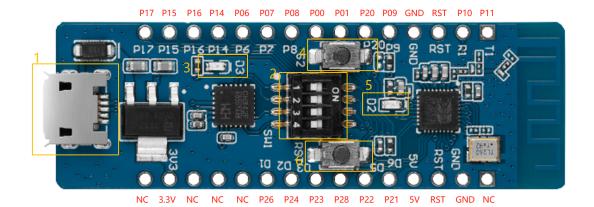

- 1: MICROUSB (CN1): 即是 5V DC 输入口,也扩展了 2 个串口功能。
- 2: 拨码开关(S1): 拨码切到 ON 方向导通,通断 USB 转串口芯片的双串口和芯片串口之间的链路。
- 3: 指示灯(D3): 3.3V 电源指示灯。
- 4:按键(S2):通过 P9 检测,初始化高电平,按下为低电平。
- 5: 指示灯(D2): 通过 P16 控制, 低电平点亮。
- 6:按键(RST):复位按键,按下后芯片复位。
- 开发板 引脚说明。| 序号 | 符号 | 说明 | | -- | -- | | -- | | 1 | NC | 引脚悬空。| | 2 | 3.3V | 电源 3.3V 电源引脚。| | 3 | NC | 引脚悬空。| | 4 | NC | 引脚悬空。| | 5 | NC | 引脚悬空。| | 6 | P26| BK7231N 的 GPIOP_26; 可复用为 PWM5。| | 7 | P24| BK7231N 的 GPIOP_24; 可复用为 PWM4。| | 8 | P23| BK7231N 的 GPIOP_23; 可复用为 ADC。| | 9 | P28| BK7231N 的 GPIOP_28。| | 10 | P22| BK7231N 的 GPIOP_22。| | 11 | P21| BK7231N 的 GPIOP_21; 可复用为 I2C1 的 SDA。| | 12 | 5V | 电源 5V 电源引脚。| | 13 | RST| BK7231N 的 CEN 引脚; 芯片使能,高电平使能。| | 14 | GND | 电源参考地引脚。| | 15 | NC | 引脚悬空。| | 16 | P11| BK7231N 的 GPIOP_11; 可复用为 UART1 的 TXD,一般作为用户串口。| | 17 | P10| BK7231N 的 GPIOP_10; 可复用为 UART1 的 RXD,一般作为用户串口。| | 18 | RST| BK7231N 的 CEN 引脚; 芯片使能,高电平使能。| | 19 | GND | 电源参考地引脚。| | 20 | P09 | BK7231N 的 GPIOP_09; 可复用为 PWM3。| | 21 | P20 | BK7231N 的 GPIOP_20; 可复用为 I2C1 的 SCL。| | 22 | P01 | BK7231N 的 GPIOP_01; 可复用为 UART2 的 RXD,一般作为日志串口。| | 23 | P00 | BK7231N 的 GPIOP_08; 可复用为 UART2 的 TXD,一般作为日志串口。| | 24 | P08 | BK7231N 的 GPIOP_08; 可复用为 PWM2。| | 25 | P07 | BK7231N 的



GPIOP_07; 可复用为 PWM1。| | 26 | P06 | BK7231N 的 GPIOP_06; 可复用为 PWM0。 | | 27 | P14 | BK7231N 的 GPIOP_14; 可复用为 SPI 的 SCK。| | 28 | P16 | BK7231N 的 GPIOP_16; 可复用为 SPI 的 MOSI。| | 29 | P15 | BK7231N 的 GPIOP_15; 可复用为 SPI 的 CSN。| | 30 | P17 | BK7231N 的 GPIOP_17; 可复用为 SPI 的 MISO。|



4 电源带载能力


- 在 MICROUSB(CN1)输入端口输入 5V DC 条件下,开发板可对外输出电源的能力 | 电源引脚 | 额定电压/额定电流 | | --- | -------------------------| | 5V | 参考 DC-005 输入端适配器输入电流 | | 3.3V | 3.3V/0.6A |
- 输出电压特性 | 输出电流 | 0A | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.6A | 0.75A | | --- | --- | --- | --- | --- | 输出电压 | 3.34V | 3.36V | 3.37V | 3.37V | 3.38V | 3.38V |

说明:该数据是在 5V 没有输出的情况下测试所得。




5 原理图及 PCB

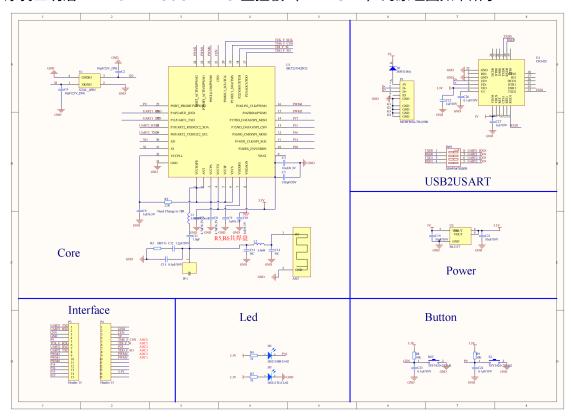• 涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(BK7231N)的原理图如下所示:




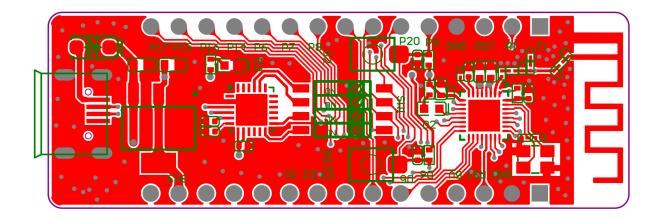• 涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE SoC NANO 主控板(BK7231N)的 PCB 如下图所示:







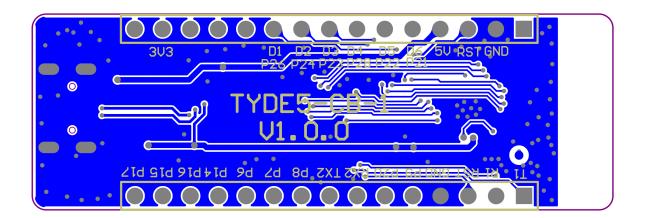




6 USB 转串口使用说明

涂鸦三明治 Wi-Fi&BLE NANO 主控板(BK7231N) 内置 USB 转串口芯片,单路 USB 口可扩展出 2 个串口。可通过拨码开关(S1) 切换模组的两路串口是否连接到 USB 转串口芯片上。拨码开关引脚说明如下表所示。|拨码开关序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | | --- | --- | --- | --- | 芯片引脚 | UART1_RX | UART1_TX | UART2_RX | UART2_TX | USB 芯片 | USB-TX0 | USB-RX0 | USB-TX1 | USB-RX1 | > 说明:

拨码切到 ON 方向导通,通断 USB 转串口芯片的双串口和芯片串口之间的链路。

芯片 UART 引脚用于与 MCU 通信或普通 I/O 口使用时,需将相应的拨码位置拨到断开的位置,即数字字母方向。

• 电脑 COM 口与 USB 芯片串口和芯片 BK7231N 对应关系。

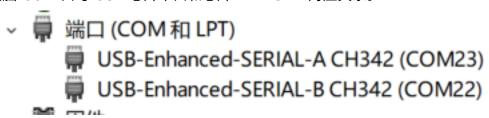


```
1 | 电脑 COM 口 | SERIAL-A(COM23) | SERIAL-B(COM22) |
2 | ---- | ---- |
3 | USB芯片 | USB-UARTO | USB-UART1 |
4 | BK7231N | UART1 | UART2 |
```

说明:不同电脑对应的 COM 口号不一定相同,我们用 SERIAL-A 和 SERIAL-B 区分。




7 烧录授权接线方式

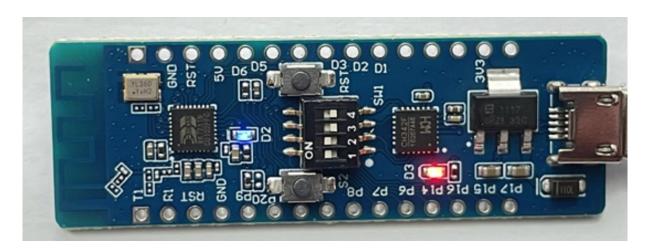

将拨码开关(S2)的 1、2 路都拨至 ON 方向,BK7231N 的串口 UART1 与上位机链路导通。 注意:若出现"获取 RF 标志位失败"的情况,可在授权阶段,将串口 2 的 RXD 引脚(P01 引脚)和 GND 短接。




8 上位机查看 WiFi 工作日志的接线方式

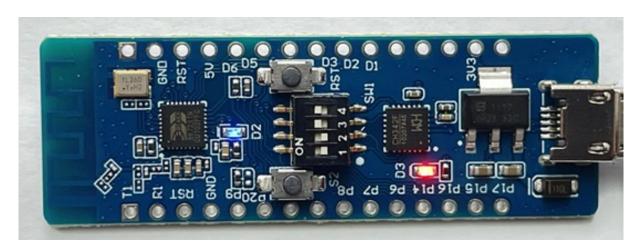

将拨码开关(S2)的 3、4 路都拨至 ON 方向, BK7231N 的串口 UART2 与上位机链路导通。




9 用户串口与上位机通信的接线方式

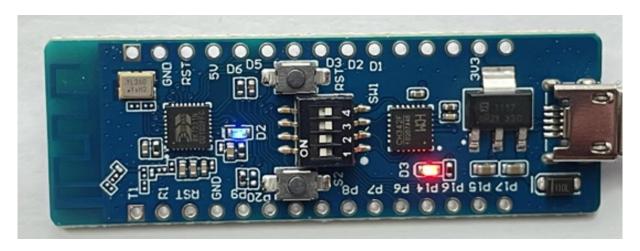

将拨码开关(S2)的 1、2 路都拨至 ON 方向, BK7231N 的串口 UART1 与上位机链路导通。



10 芯片的两个 UART 口都做普通 IO 口使用的接线方式

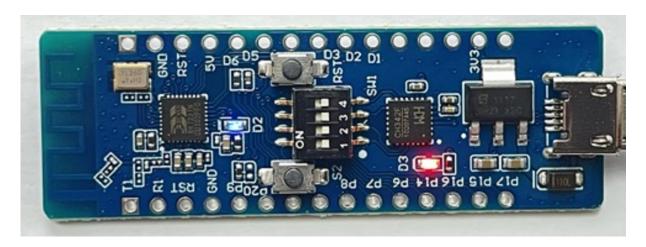

将拨码开关 (S2) 的 1、2、3、4 路都拨至 数字丝印方向,BK7231N 的串口 UART1 和 UART2 与 USB 芯片的链路断开。



11 USB 转串口芯片驱动程序

USB 转串口芯片驱动程序如下所示:

- Windows 版本
- Linux 版本



12 注意事项

- 本方案开发板内置电源接口和电路,无需搭配电源板使用。
- 本方案开发板只支持 USB 端口 (5V)。
- 芯片 P10、P11、P00 和 P01 若在两边引脚上有使用,需要将拨码开关相应的路拨至断 开状态。